
USB 转双串口芯片 CH342

手册 版本: 1B <u>http://wch.cn</u>

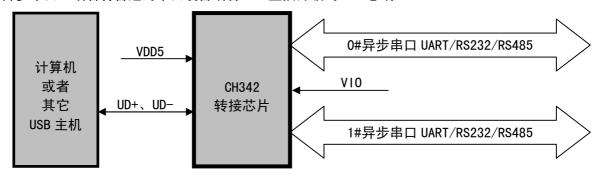1、概述

CH342 是一个 USB 总线的转接芯片,实现 USB 转两个异步串口。


每个串口都支持高速全双工,支持奇偶校验,提供了常用的 MODEM 联络信号,用于为计算机扩展 异步串口,或者将普通的串口设备或者 MCU 直接升级到 USB 总线。



2、特点

- 全速 USB 设备接口, 兼容 USB V2.0。
- 内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。
- 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
- 支持免安装的操作系统内置 CDC 类驱动程序或者多功能高速率的 VCP 厂商驱动程序。
- 双硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~3Mbps。
- 串口支持 5、6、7 或者 8 个数据位,支持奇校验、偶校验、空白、标志以及无校验。
- 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
- 支持 CTS 和 RTS 硬件自动流控。
- 支持半双工,提供正在发送状态支持 RS485 切换。
- 通过外加电平转换器件,支持 RS232 接口。
- USB 端支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压。
- 串口 I/O 独立供电,支持 5V、3.3V、2.5V、1.8V 电源电压。
- 内置上电复位,内置时钟,无需外部晶振。
- 提供 QFN-24 和 ESSOP-10 及 QFN-12 无铅封装, 兼容 RoHS。

3、封装

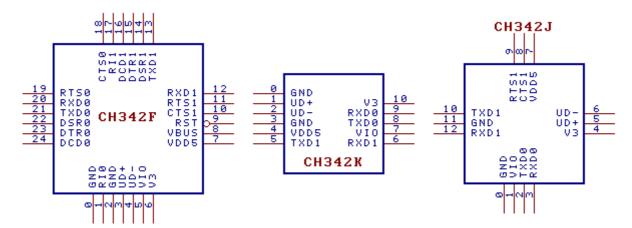

CH342 手册 2

| 封装形式 | 塑体宽度 | | 引脚间距 | | 封装说明 | 订货型号 |
|-----------|--------|--------|---------|---------|---------------|--------|
| QFN24_4X4 | 4*4mm | 4*4mm | | 19.7mil | 方形无引线 24 脚 | CH342F |
| ESSOP-10 | 3. 9mm | 150mil | 1. 00mm | 39mil | 带底板的窄距 10 脚贴片 | CH342K |
| QFN12_2X2 | 2*2mm | | 0. 5mm | 19.7mil | 超小方形无引线 12 脚 | CH342J |

注: CH342F/CH342K/CH342J 的底板是 0#引脚 GND,是可选但建议的连接; 其它 GND 是必要连接。 CH342J 封装形式仅支持批量,需预定。

4、引脚

| QFN24 | ESSOP10 | QFN12 | 引脚 | 类型 | 引脚说明 |
|-------|---------|-------|---------------|--------|---|
| 引脚号 | 引脚号 | 引脚号 | 名称 | | |
| 7 | 4 | 7 | VDD5 | 电源 | 电源调节器正电源输入端,需要外接退耦电容 |
| 5 | 7 | 1 | VIO | 电源 | I/0 端口电源输入端,需要外接退耦电容 |
| 2, 0 | 3, 0 | 11, 0 | GND | 电源 | 公共接地端,需要连接 USB 总线的地线 |
| 6 | 10 | 4 | V3 | 电源 | 内部电源调节器输出和内核及 USB 电源输入, 当 VDD5 电压小于 3.6V 时连接 VDD5 输入外部电源, 当 VDD5 电压大于 3.6V 时外接退耦电容 |
| 9 | 无 | 无 | RST | 输入 | 外部复位输入端,低电平有效,内置上拉电阻 |
| 3 | 1 | 5 | UD+ | USB 信号 | 直接连到 USB 总线的 D+数据线 |
| 4 | 2 | 6 | UD- | USB 信号 | 直接连到 USB 总线的 D-数据线 |
| 8 | 无 | 无 | VBUS | 输入 | USB 总线的 VBUS 状态检测输入,内置下拉电阻 |
| 21 | 8 | 2 | TXD0 | 输出 | 串口 0 的串行数据输出,空闲态为高电平 |
| 20 | 9 | 3 | RXD0 | 输入 | 串口 0 的串行数据输入,内置上拉电阻 |
| 18 | 无 | 无 | CTS0 | 输入 | MODEMO 联络输入信号,清除发送,低有效 |
| 22 | 无 | 无 | DSR0 | 输入 | MODEMO 联络输入信号,数据装置就绪,低有效 |
| 1 | 无 | 无 | RI0 | 输入 | MODEMO 联络输入信号,振铃指示,低有效 |
| 24 | 无 | 无 | DCD0 | 输入 | MODEMO 联络输入信号,载波检测,低有效 |
| 23 | 无 | 无 | DTRO TNOWO | 输出 | MODEMO 联络输出信号,数据终端就绪,低有效, 上电期间如果检测到外接了下拉电阻则切换为 串口 0 发送正在进行的状态指示,高电平有效 |
| 19 | 无 | 无 | RTS0 | 输出 | MODEMO 联络输出信号,请求发送,低有效 |
| 13 | 5 | 10 | TXD1 | 输出 | 串口 1 的串行数据输出,空闲态为高电平 |
| 12 | 6 | 12 | RXD1 | 输入 | 串口 1 的串行数据输入,内置上拉电阻 |
| 10 | 无 | 8 | CTS1 | 输入 | MODEM1 联络输入信号,清除发送,低有效 |
| 14 | 无 | 无 | DSR1 TNOW1 | 输入 | MODEM1 联络输入信号,数据装置就绪,低有效, 上电期间如果 DTR1 检测到外接了下拉电阻、 且 DSR1 检测到低电平(外部下拉)则 DSR1 切换 为串口 1 发送正在进行的状态指示,高电平有效 |
| 17 | 无 | 无 | RI1 | 输入 | MODEM1 联络输入信号,振铃指示,低有效 |
| 16 | 无 | 无 | DCD1 | 输入 | MODEM1 联络输入信号,载波检测,低有效 |
| 15 | 无 | 无 | DTR1 TNOW1 | 输出 | MODEM1 联络输出信号,数据终端就绪,低有效, 上电期间如果 DTR1 检测到外接了下拉电阻、 且 DSR1 检测到高电平(内部上拉)则 DTR1 切换 为串口 1 发送正在进行的状态指示,高电平有效 |
| 11 | 无 | 9 | RTS1 | 输出 | MODEM1 联络输出信号,请求发送,低有效 |
| 无 | 无 | 无 | ACT# | 输出 | USB 配置完成状态输出,低电平有效,挂起时无效 |

5、功能说明

5.1. 电源与功耗

CH342 芯片有 3 个电源端,内置了产生 3. 3V 的电源调节器。VDD5 是电源调节器的输入端,V3 是电源调节器的输出端和 USB 收发器及内核电源输入,VIO 是 I/O 引脚电源。

CH342 芯片支持 5V 或者 3. 3V 电源电压,V3 引脚应该外接容量为 0. 1uF 左右的电源退耦电容。当使用 5V 工作电压(大于 3. 8V)时,VDD5 引脚输入外部 5V 电源(例如 USB 总线电源),由内部电源调节器于 V3 引脚产生 3. 3V 电源,用于 USB 收发器。当使用 3. 3V 或更低工作电压(小于 3. 6V)时,V3 引脚应该与 VDD5 引脚相连接,同时输入外部的 3. 3V 电源,V3 引脚仍需外接电源退耦电容。

CH342 芯片的 VIO 引脚用于为两个串口 I/O 和 RST 引脚提供 I/O 电源,支持 1.8V~5V 电源电压, VIO 应该与 MCU 等外设使用同一电源。UD+和 UD-及 VBUS 引脚使用 V3 电源,不使用 VIO 电源。

CH342 芯片自动支持 USB 设备挂起以节约功耗。在 USB 挂起状态下,如果 I/0 输出引脚没有外部负载,I/0 输入引脚处于悬空(内部上拉)或者高电平状态,那么 VIO 电源将不消耗电流。另外,当 V3 和 VDD5 失去供电处于 OV 电压时,VIO 消耗电流情况同上,VIO 不会向 VDD5 或者 V3 倒灌电流。

VBUS 引脚应该连接到 USB 总线的电源,当检测到失去 USB 电源时,CH342 芯片将关闭 USB 并睡眠(挂起)。CH342K/J 芯片没有 VBUS 引脚,所以假定一直存在 USB 电源。VBUS 引脚内置的下拉电阻可以由计算机端软件通过设置串口 MCR 寄存器中的 OUT1 信号控制(SERIAL_IOC_MCR_OUT1),OUT1 无效时开启下拉电阻(默认状态),OUT1 有效时关闭下拉电阻。

当 VBUS 引脚串接电阻后用于通过 PMOS 控制 VIO 电源时,CH342 提供了 VIO 低压保护机制。在关闭 VBUS 下拉电阻期间,如果检测到 VIO 电压低于约 1.4V,那么 CH342 将自动在 VBUS 引脚吸收约 300uA 放电电流,直到 VIO 电压升高后结束该放电电流,并自动开启下拉电阻。

| 127 | トカ | 几种电源连接方案。 | 仕糸字 |
|-----------------|-----|----------------------|---------|
| ν_{λ} | いかん | 儿們 出, /広 十1女 刀 余 : | 一一一一一一一 |

| 供电方案 | 串口信号电压 | VDD5 引脚 | V3 引脚 | VIO 引脚 | MCU 或外设电源 |
|--------|------------------------------|--|-------------|---------------------------|----------------|
| 供电力采 | MCU 工作电压 | 不低于 V3 电压 | 额定 3. 3V 左右 | 两者用同一 | 电源,1.8V∼5V |
| | 5V | USB 供电 5V | 仅外接电容 | USB | 供电 5V |
| 全部 USB | 3. 3V | USB 供电 5V | 外接电容 | 由 V3 供电 3. 3V,最多 10mA | |
| 供电 | 3. 3V | USB 供电 5V 经外置 LDO 电源调节器降压到 3.3V, V3 外接电容 | | | |
| | 1.8V∼4V | USB 供电 5V | 仅外接电容 | USB 供电经外部 | 置LDO 调节器降压 |
| USB+自供 | 1. 8V∼5V | USB 供电 5V | 仅外接电容 | 自供电 | , 1. 8V∼5V |
| 双供电 | 1.00/~30 | 000 供电 00 | 以外按电台 | (1. 8V, 2. 5V, 3. 3V, 5V) | |
| 全部自行 | $4	extsf{V}{\sim}5	extsf{V}$ | 自供电 4V~5V | 仅外接电容 | 自供日 | 电 4V \sim 5V |
| 供电 | 1.8V∼5V | 自供电,额定3 | B. 3V,外接电容 | 自供电 | , 1. 8V∼5V |

推荐双供电方案, 仅 VIO 与 MCU 共用电源, 消耗电流极小, USB 挂起/睡眠时 VIO 电流仅 2uA。

5.2. 串口

异步串口方式下 CH342 芯片的引脚包括:数据传输引脚、MODEM 联络信号引脚、辅助引脚。

数据传输引脚包括: TXD 引脚和 RXD 引脚。串口输入空闲时,RXD 应为高电平。串口输出空闲时,TXD 为高电平。

MODEM 联络信号引脚包括: CTS 引脚、DSR 引脚、RI 引脚、DCD 引脚、DTR 引脚、RTS 引脚。所有这些 MODEM 联络信号都是由计算机应用程序控制并定义其用途。

CH342 芯片的 DTRO 引脚在上电或者复位期间作为配置输入引脚,可以外接 4. 7K Ω (3 \sim 8K Ω) 的下拉电阻产生默认的低电平,使串口 0 进入半双工模式,并将原 DTRO 引脚切换为 TNOWO 输出引脚,用于指示串口 0 正在发送数据。在半双工模式下,TNOWO 可以用于直接控制 RS485 收发器的收发切换。

CH342 芯片的 DTR1 引脚在上电或者复位期间作为配置输入引脚,可以外接 4. $7K\Omega$ (3~8 $K\Omega$)的下拉电阻产生默认的低电平,使串口 1 进入半双工模式。如果 DSR1 检测到高电平(内部提供默认上拉电阻)则 DTR1 切换为 TNOW1 输出引脚;如果 DSR1 检测到低电平(外接了 4. $7K\Omega$ 的下拉电阻)则 DSR1 切换为 TNOW1 输出引脚。TNOW1 用于指示串口 1 正在发送数据。TNOW1 功能参考 TNOW0。

CH342 手册 4

辅助引脚包括: ACT#引脚。ACT#引脚为 USB 设备配置完成状态输出,可以用于通知 MCU 或者驱动 串接了限流电阻后接到 VIO 的发光二极管。

CH342 的异步串口支持 CTS 和 RTS 硬件自动流控制,可以通过软件启用。如果启用,那么仅在检测到 CTS 引脚输入有效(低电平有效)时串口才继续发送下一个数据,否则暂停串口发送;当接收缓冲区空时,串口会自动有效 RTS 引脚(低电平有效),直到接收缓冲区的数据较满时,串口才自动无效 RTS 引脚,并在缓冲区空时再次有效 RTS 引脚。使用硬件自动速率控制,可以将己方的 CTS 引脚接到对方的 RTS 引脚,并将己方的 RTS 引脚送到对方的 CTS 引脚。

CH342 内置了独立的收发缓冲区,支持单工、半双工或者全双工异步串行通讯。串行数据包括 1 个低电平起始位、5、6、7 或 8 个数据位、1 个或 2 个高电平停止位,支持奇校验/偶校验/标志校验/空白校验。CH342 支持常用通讯波特率: 50、75、100、110、134.5、150、300、600、900、1200、1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、1M、1.5M、2M、3M等。

在通讯波特率较高的应用中,建议启用硬件自动流控。全速 USB 仅 12Mbps,考虑到协议开销等 因素,实际应用中应该避免两个串口同时处于连续或者全双工的 1Mbps 及以上的高速通讯状态。

CH342 串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%, 串口发送信号的波特率误差小于 1.5%。

在计算机端的 Windows 操作系统下,CH342 支持系统自带的 CDC 类驱动程序,也可安装高速率的 VCP 厂商驱动程序,能够仿真标准串口,所以绝大部分串口应用程序完全兼容,通常无需任何修改。

CH342 可以用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 总线为计算机增加额外串口。通过外加电平转换器件,可以进一步提供 RS232、RS485、RS422 等接口。

5.3. 时钟和复位及其它

CH342 芯片内置了 USB 上拉电阻, UD+和 UD-引脚应该直接连接到 USB 总线上。

CH342 芯片内置了电源上电复位电路。CH342F 芯片还提供了低电平有效的外部复位输入引脚,当 RST 引脚为低电平时, CH342 芯片被复位;当 RST 引脚恢复为高电平后, CH342 内部会继续延时复位 15mS 左右, 然后进入正常工作状态。

CH342 芯片内置了低压复位电路,同时监测 V3 引脚和 VI0 引脚的电压,当 V3 电压低于 VRV3 或者 VI0 电压低于 VRVI0 时,芯片自动硬件复位。

CH342 芯片内置了时钟发生器,无需外部晶体及振荡电容。

在较大批量应用时,CH342 的厂商识别码 VID 和产品识别码 PID 以及产品信息可以定制。

6、参数

6.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

| 名称 | 参数说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-------|---------------------------------|-------|----------|------------------------|
| TA | 工作时的环境温度 | -40 | 85 | $^{\circ}\!\mathbb{C}$ |
| TS | 储存时的环境温度 | -55 | 105 | $^{\circ}\!\mathbb{C}$ |
| VDD5 | USB 端电源电压(VDD5 引脚供电,GND 引脚接地) | -0. 5 | 6. 0 | V |
| V10 | 串口 I/O 电源电压(VIO 引脚供电, GND 引脚接地) | -0. 5 | 6. 0 | V |
| VVBUS | VBUS 引脚上的电压 | -0. 5 | 6. 5 | V |
| VUSB | USB 信号引脚上的电压 | -0. 5 | V3+0. 5 | V |
| VUART | 串口及其它引脚上的电压 | -0. 5 | V10+0. 5 | V |

6.2. 电气参数 (测试条件: TA=25℃, VDD5=5V 或 VDD5=V3=3.3V, VIO=1.8V~5V, 不含 USB 引脚)

| 名称 | | 参数说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------|-------|----------------------|------|------|------|----|
| VDD5 | USB 端 | V3 引脚不连 VDD5, V3 接电容 | 4. 0 | 5 | 5. 5 | V |
| | 电源电压 | V3 引脚连接 VDD5,VDD5=V3 | 3. 0 | 3. 3 | 3. 6 | ٧ |


| VIO | 串口及 | 其它 I/0 的 VI | | 1. 7 | 5 | 5. 5 | V | |
|--------|---------------------|---------------|--|-----------|----------|-------|------|---|
| IVDD | | 时 VDD5 或 V3 I | 1. 7 | 3 | 15 | mA | | |
| IVIO | | | マ决于 I/0 负载) | | 0 | (10) | mA | |
| | USB | | 电端=5V | | 0. 09 | 0. 16 | mA | |
| ISLP | 挂起时的 | | · <u>···································</u> | | 0. 085 | 0. 15 | mA | |
| | | | : 1/0 负载/上拉 | | 0. 002 | 0. 05 | mA | |
| ILD0 | 内部 | 电源调节器对外 | ·负载能力 | | | 10 | mA | |
| | | | V10=5V | 0 | | 1. 5 | ٧ | |
| VIL | 低电平 | 输入电压 | V10=3. 3V | 0 | | 0. 9 | ٧ | |
| | | | VI0=1.8V | 0 | | 0. 5 | ٧ | |
| | | | V10=5V | 2. 5 | | VIO | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | | V10=3. 3V | 1. 9 | | VIO | V | |
| | | | VI0=1.8V | 1. 2 | | VIO | ٧ | |
| VIHVBS | VBUS 引胠 | 『高电平电压 | VIO=1.8V∼5V | 1. 7 | | 5. 8 | V | |
| | 佐 由亚 | VIO=5V, 吸 | 及入 15mA 电流 | | 0. 4 | 0. 5 | V | |
| VOL | 低电平 输出电压 | - | VIO=3.3V, | 吸入 8mA 电流 | | 0. 3 | 0. 4 | ٧ |
| | | VIO=1.8V, | 吸入 3mA 电流 | | 0. 3 | 0. 4 | V | |
| | 高电平 | VI0=5V, 箱 | 油出 10mA 电流 | V10-0.5 | V10-0. 4 | | ٧ | |
| VOH | 输出电压 | VIO=3.3V, | 输出 5mA 电流 | V10-0.4 | V10-0.3 | | V | |
| | 非复位态 | VIO=1.8V, | 输出 2mA 电流 | V10-0.4 | V10-0.3 | | V | |
| | 串口和 | 串口和 RST 引脚 | | 35 | 150 | 220 | uA | |
| IPUP | 的上 | 的上拉电流 | | 15 | 60 | 90 | uA | |
| | (上拉到 VIO 电压) | | VI0=1.8V | 3 | 14 | 21 | uA | |
| IPDN | VRUS 리財 | VBUS 引脚的下拉电流 | | 6 | 10 | 16 | uA | |
| | VBUS | | VBUS<1.3V | 50 | 140 | 200 | uA | |
| VRV3 | V3 电源上电复位/低压复位的电压门限 | | | 2. 5 | 2. 7 | 2. 9 | V | |
| VRV10 | | 电源低压复位的 | | 0. 8 | 1. 0 | 1. 15 | V | |
| VESD | USB 或 | I/0 引脚上的 H | BM ESD 耐压 | 5 | 6 | | KV | |

6. 3. 时序参数 (测试条件: TA=25℃,VDD5=5V 或 VDD5=V3=3. 3V,VI0=1. 8V \sim 5V)

| 名称 | 参数说 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|-------|-------------|--|------|------|------|----|
| | 内部时钟的误差 | TA=-15°C∼60°C | -1.0 | ±0.5 | +1.0 | % |
| FD | (同比影响波特率) | TA=-40 $^{\circ}$ C \sim 85 $^{\circ}$ C | -1.5 | ±0.8 | +1.5 | % |
| TRSTD | 电源上电或外部复位输 | 9 | 15 | 25 | mS | |
| TRI | RST 外部复位输入的 | 100 | | | nS | |
| TSUSP | 检测 USB 自动 | 3 | 5 | 9 | mS | |
| TWAKE | 芯片睡眠后唤昏 | 芯片睡眠后唤醒完成时间 | | | 5 | uS |

7、应用

7.1. USB 转双 9 线 TTL 串口 (下图)

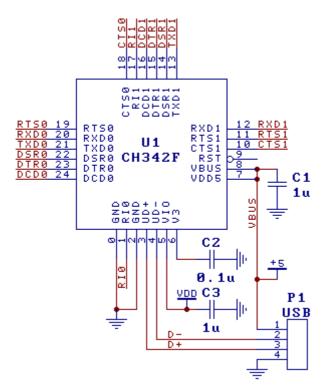


上图是由 CH342F 实现的 USB 转双 TTL 串口。图中的信号线可以只连接 RXD、TXD 以及公共地线,其它信号线根据需要选用,不需要时都可以悬空。

P1 是 USB 端口,USB 总线包括一对 5V 电源线和一对数据信号线,通常,+5V 电源线是红色,接地线是黑色,D+信号线是绿色,D-信号线是白色。USB 总线提供的电源电流可以达到 500mA,VBUS 引脚在此检测 USB 供电状态。

三种供电方案: 一是全部 USB 供电,CH342 芯片和 USB 产品直接使用 USB 总线提供的 5V 电源,即 VDD5=VBUS=USB 的 5V 电源,VIO=VMCU=USB 的 5V 或者将其降压后的 1. 8V \sim 4V; 二是分开独立供电,CH342 的 VIO 与产品的 MCU 一起使用自供常备电源 VDD,而 CH342 使用 USB 电源,其 VDD5 连接 USB 电源 VBUS,即 VDD5=VBUS=USB 的 5V 电源,VIO=VMCU=VDD=自供 1. 8V \sim 5V; 三是全部自己供电,只检测但不使用 USB 电源,USB 产品通过自供电方式提供常备电源 VDD,主要有 VDD5=VIO=VMCU=VDD=自供 5V或者 VDD5=V3=VIO=VMCU=VDD=自供 3. 3V 两种。

V3 引脚的电容 C2 为 0. 1uF,用于 CH342 内部 3. 3V 电源节点退耦,C1 和 C3 用于外部电源退耦。 在设计印刷线路板 PCB 时,需要注意:退耦电容 C1、C2 和 C3 尽量靠近 CH342 的相连引脚;使 D+和 D-信号线贴近平行布线,尽量在两侧提供地线或者覆铜,减少来自外界的信号干扰。


7. 2. USB 转双 9 线 RS232 串口 (下图)

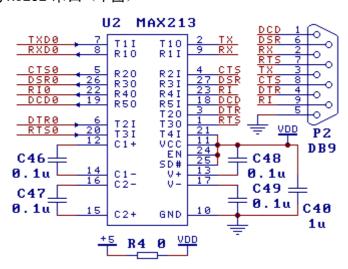

CH342 手册 7


CH342F 提供了常用的串口信号及 MODEM 信号,图中通过外部电平转换电路 U2 将其中一路 TTL 串口转换为 RS232 串口,另一路类似,端口 P2 是 DB9 插针,其引脚及功能与计算机的普通 9 针串口相同,U2 的类似型号有 MAX213/ADM213/SP213/MAX211 等。图中 U2 通过 R4 由 USB 总线统一供电。

7.3. USB 转双 RS485 (下图)

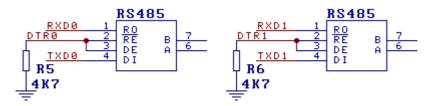

图中 DTR 引脚外接下拉电阻,从而切换为 TNOW 引脚,用于控制 RS485 收发器的 DE(高有效发送使能)和 RE#(低有效接收使能)引脚。RS485 收发器应该与 VIO 使用同一供电电源。

7.4. 连接双单片机串口,各自供电(下图)

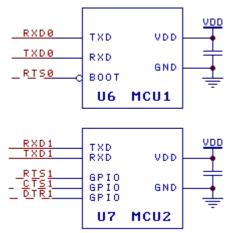

上图是双供电方式下两个 MCU 单片机分别通过两个 TTL 串口连接 CH342 芯片实现 USB 通讯的参考电路。CH342 由 USB 总线供电 VBUS,MCU1 和 MCU2 及 VIO 使用另一自供电源 VDD,VDD 支持 5V、3. 3V、2. 5V、1. 8V。

如果串口速度较高,那么可以参考上图,MCU2 通过 CTS1 和 RTS1 实现硬件自动流控。

如果需要,VBUS(OUT1)还可以用于控制 USB 电源 VBUS 向 MCU 供电的 PMOS 电源开关,如下图所示: +5 为 USB 电源,VDD 为 CH342 的 VIO 电源和 MCU 电源。默认状态下,VBUS 的下拉电阻开启产生下拉电流,使 PMOS 栅极有足够电压开启,VBUS 向 VIO 供电。计算机端软件在设置好 RTS 和 DTR 之后,设置 OUT1 有效,则 VBUS 的下拉电阻关闭,从而使 PMOS 的栅极失去电压而关闭,最终 VIO 电压降低导致 MCU 低压复位。当 VIO 电压下降到约 1.4V 左右时,触发 VIO 低压保护机制,VBUS 自动吸收下拉电流并恢复下拉电阻,使得 PMOS 重新开启,VIO 恢复供电。整个过程实现了 VIO 降压和 MCU 复位。

